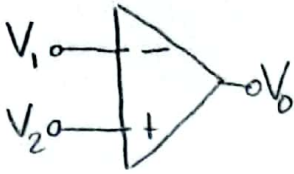


1)




$$V_1 < V_2 = V_0 = -V_{cc}$$

$$V_1 > V_2 = V_0 = -V_{cc}$$

$$V_1 = V_2 = V_0 = 0$$

V_{cc}	V_1	V_2	V_0
± 12	6	5	-12
± 12	3	5	12
± 12	5	5	0

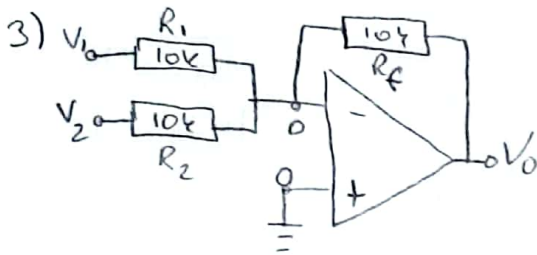


$$\frac{V_1 - 0}{10k} + \frac{V_2 - 0}{10k} = \frac{0 - V_0}{10k}$$

$$V_1 + V_2 = -V_0$$

$$V_0 = -(V_1 + V_2)$$

$$V_0 = -(-5 + 3) = 2, = -(-5 + 12) = -7$$

$$= -(3 + 5) = -8, = -(10 + 5) = -15$$

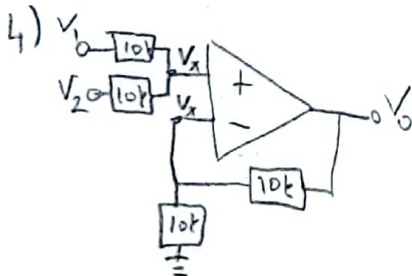

$$\frac{V_1 - V_x}{10k} + \frac{V_2 - V_x}{10k} = 0, \quad \frac{V_x - 0}{10k} + \frac{V_x - V_0}{10k} = 0$$

$$V_1 + V_2 = 2V_x$$

$$2V_x = V_0$$


$$V_1 + V_2 = V_0$$

$$V_0 = (-5 + 3) = -2, = (-5 + 12) = 7$$

$$= (3 + 5) = 8, = (10 + 5) = 15$$

Giriş	V_1	6	3	5
	V_2	5	5	5
Çıkış	Hesap	-12	12	0
	ölçüm	-12	12	0

2)

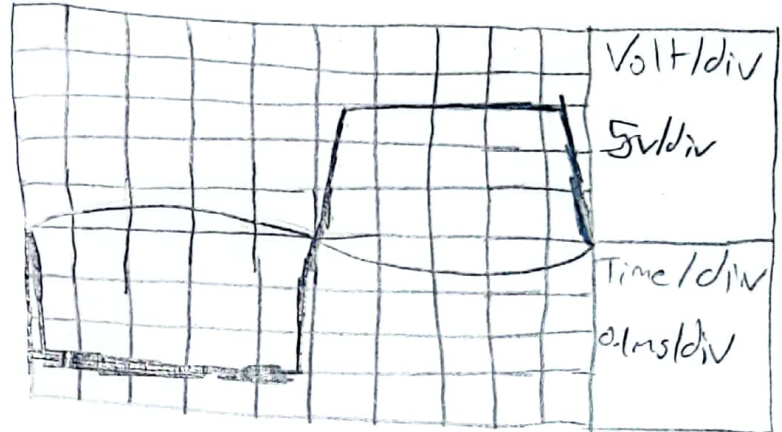


Giriş	V_1	-5	3	-5	10
	V_2	3	5	12	5
Etkinleşen Çıkış	Hesaplanan	-2	8	7	19
	ölçülen	-2	8	7	12
Etkinleşen Çıkış	Hesaplanan	2	-8	-7	-15
	ölçülen	2	-8	-7	-12

Ad: Melih Soyadı: Yelvan No: 21011702 İmza: MP

Hesaplar

5)

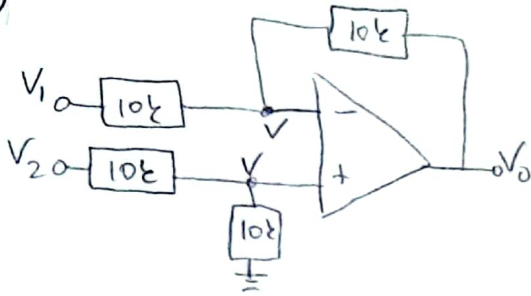

$$\frac{V_1 - V}{10k} = \frac{V - V_0}{10k} \Rightarrow V_0 = 2V - V_1$$

$$\frac{V_2 - V}{10k} = \frac{V - 0}{10k} \Rightarrow V_2 = 2V$$

$$V_0 = V_2 - V_1$$

$$\begin{aligned} V_0 &= (5 - 12) = -7, \\ &= (5 - (-3)) = 8, \\ &= (-5 - 4) = -9 \end{aligned}$$

Ölçüler

Giriş	V_1	12	-3	4
	V_2	5	5	-5
Çıkış	Hesaplanan	-7	8	-9
	Gerçek	-7	8	-9

6)

