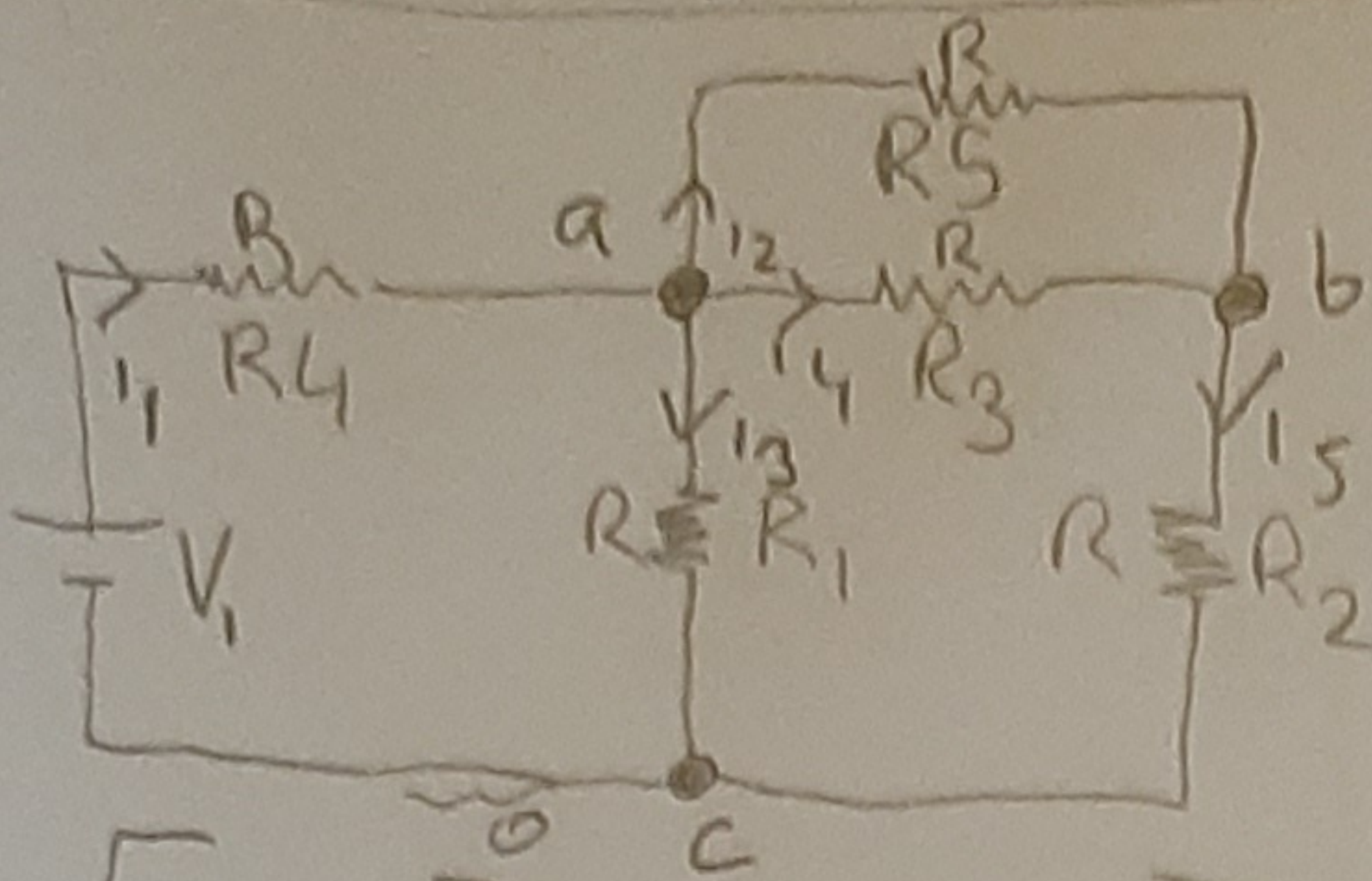


Ad-Melih Soyad-Yelhan Öğrenci Sıra= 21011702 İmza= ~~Nil~~


Hesaplar

Ölçümler



$$\begin{aligned}
 R_{eq} &= R_4 + [R_1 \parallel ([R_3 \parallel R_5] + R_2)] \\
 &= R + [R \parallel [R + \frac{R \cdot R}{2R}]] \\
 &= R + [R \parallel \frac{3R}{2}] \\
 &= R + \frac{R \cdot \frac{3R}{2}}{\frac{3R}{2} + R} = R + \frac{3R}{5}
 \end{aligned}$$

$$R_{eq} = \frac{8R}{5}$$

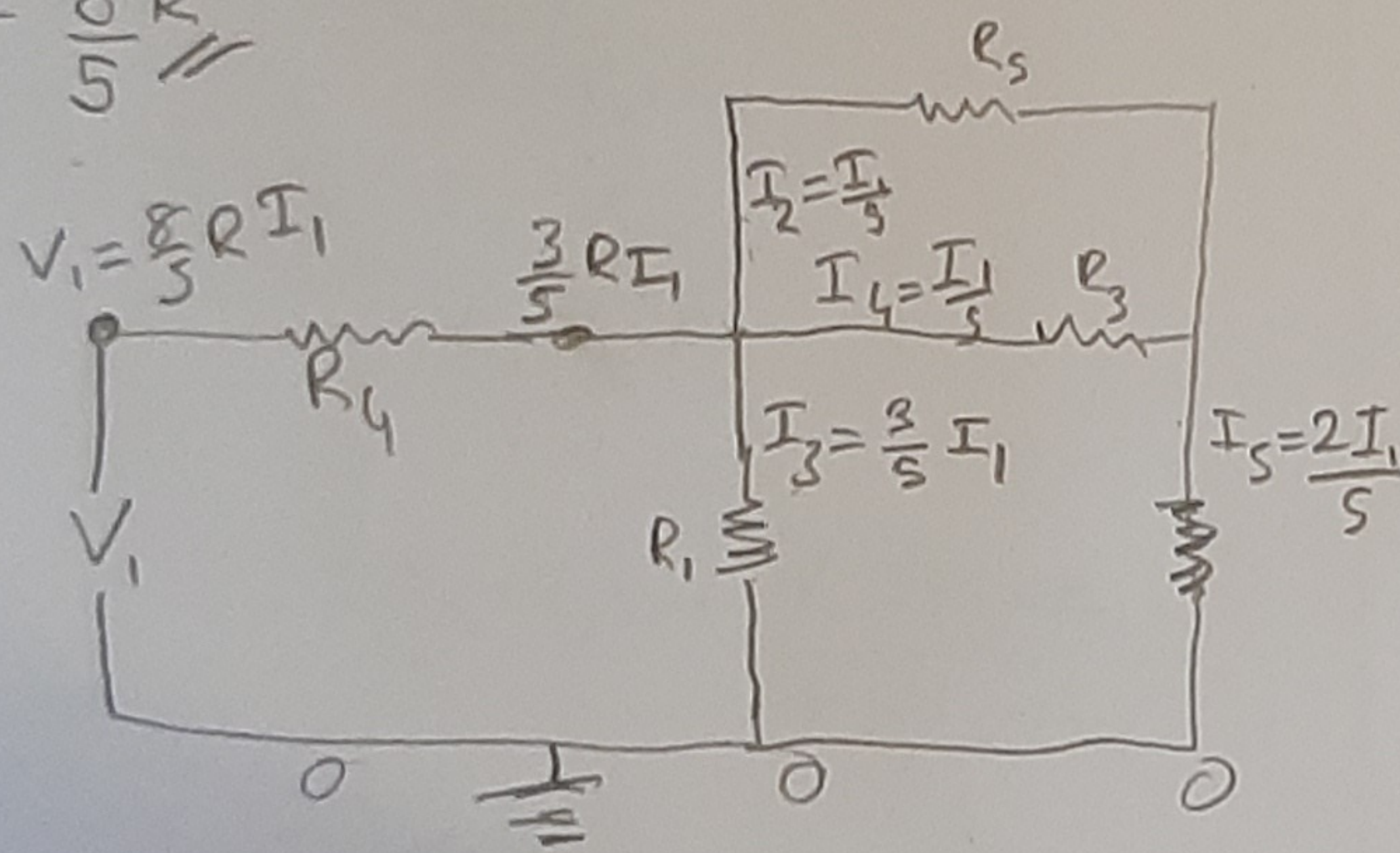

$$I_3 = \frac{3}{5} I_1$$

$$I_2 = \frac{I_1}{5}$$

$$I_4 = \frac{I_1}{5}$$

$$I_5 = \frac{2}{5} I_1$$

Düğüm a

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

Düğüm b

$$I_5 = I_2 + I_4$$

Düğüm c

$$I_1 = I_3 + I_5$$

I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	I_4 (mA)	I_5 (mA)
1600	250	500	250	500

Ad- Melih

Soyad- Yelman


Öğrenci

Sırası- 21011702

İmza- msk

Hesaplar

Ölçümler

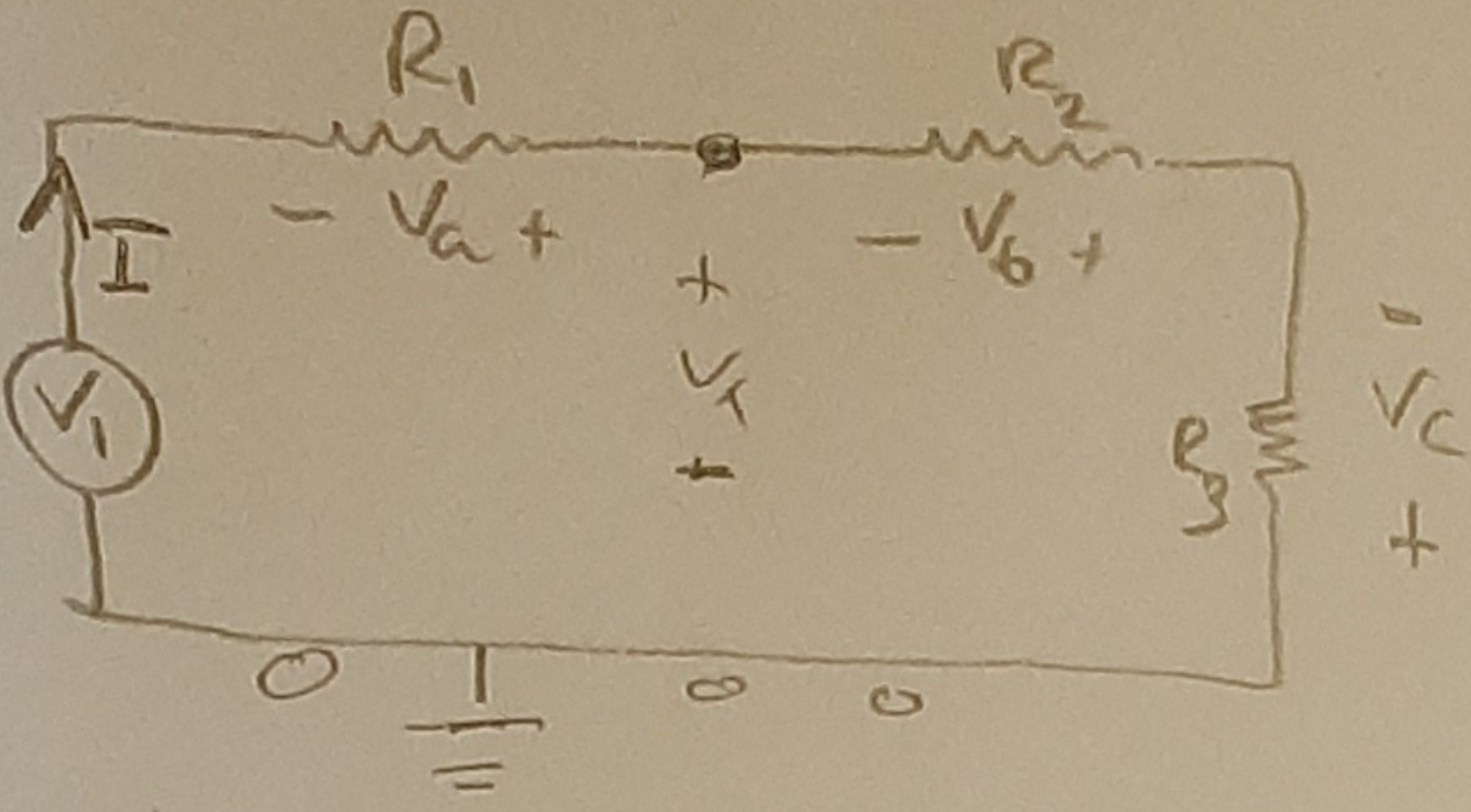

$$R_{es} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I = \frac{V_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_a = I \cdot R_1 = \frac{R_1 \cdot V_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_b = I \cdot R_2 = \frac{R_2 \cdot V_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_c = I \cdot R_3 = \frac{R_3 \cdot V_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_x = I \cdot (R_2 + R_3) = \frac{V_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_x = V_1 + V_a = -V_b - V_c$$

V_1	V_a	V_b	V_c	V_x	$V_a + V_b + V_c$
5	1	1.65	2.35	4	5