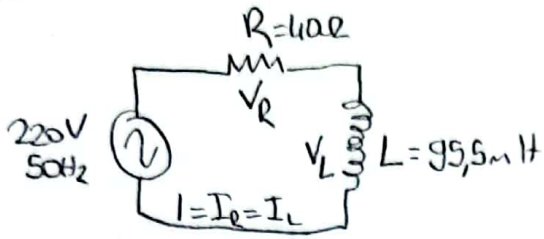


1-



$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50\text{Hz} \cdot 95.5\text{mH} = 30\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50\Omega$$

$$I_L = \frac{V}{Z} = \frac{220\text{V}}{50\Omega} = 4.4\text{A}$$


$$V_R = I \cdot R = 4.4 \cdot 40\Omega = 176\text{V}$$

$$V_L = I \cdot X_L = 4.4 \cdot 30\Omega = 132\text{V}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{30}{40}\right) = 36.9^\circ$$

Akım gerilimden sonra gelir, θ negatif.

2-

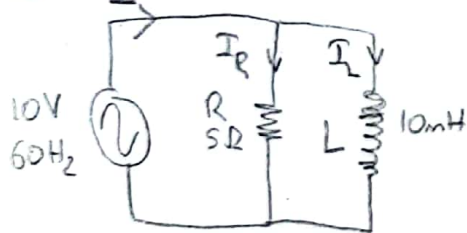

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 60\text{Hz} \cdot 10\text{mH} = 3.77\Omega$$

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{10\text{V}}{5\Omega} = 2\text{A}$$

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{10\text{V}}{3.77\Omega} = 2.65\text{A}$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{2^2 + (2.65)^2} = 3.3\text{A}$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{10\text{V}}{3.3\text{A}} \approx 3\Omega$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.65}{2}\right) \approx 53^\circ$$

Gerilim akımdan önce gelir, θ pozitif.

Soru 1	A	B	C	D
Hesaplar	50Ω	4.4A	176V/132V	36.9°
Ölçüm	?	4.41A	176V/132V	?

Soru 2	A	B	C	D	E
Hesaplar	2A	2.65A	3.3A	3Ω	53°
Ölçüm	1.98A	2.62A	3.3A	?	?